

电路单元测试一答案

一、填空题

(1) 80W , -120W

(2) $\frac{5}{9}\Omega$, $\frac{2}{9}\Omega$

(3) 216V

二、计算题

1 $P_{2A} = 4\text{W}$, $P_{2V} = 20\text{W}$

2 (1) 1.5A ; (2) 3.6V ; (3) 4W

3 36Ω