

电路单元测试二答案

一、填空题

(1) 4.5J

(2) 2.5Ω , $10\mu\text{F}$

(3) 68Ω , 4Ω

二、计算题

1 (1)相量模型略

$$i_1(t) = 1.92\sqrt{2} \cos(5t + 9.0^\circ) \text{ A};$$

$$(2) i_2(t) = 0.32\sqrt{2} \cos(5t - 71.6^\circ) \text{ A};$$

$$i_3(t) = 1.90\sqrt{2} \cos(5t + 18.4^\circ) \text{ A}$$

$$2 \quad Z_L = (8 + j2)\Omega, P_{\max} = 25 \text{ W}$$

$$3 \quad (1)\lambda = 0.85; (2)C = 53\mu\text{F}$$